

Tema 05: Diseño de un CPU de ciclo único

Arquitectura de Computadoras

Ing. Nicolás Majorel Padilla (npadilla@herrera.unt.edu.ar)

<http://microprocesadores.unt.edu.ar/arqcom/>

Temas que veremos

- ▶ Repaso diseño microprocesador multiciclo.
- ▶ Construcción paso a paso del camino de datos.
- ▶ Diseño del control principal.
- ▶ Consideraciones de timing.
- ▶ Comparación entre ambos diseños.

Lectura recomendada

- ▶ Computer Organization and Design, RISC-V Edition (2da ed, 2021)
 - ▶ Sección 4.3: *Building a Datapath*
 - ▶ Sección 4.4: *A Simple Implementation Scheme*
- ▶ Opcionales:
 - ▶ Sección 4.1: *Introduction*
 - ▶ Sección 4.2: *Logic Design Conventions*
 - ▶ Sección A.3: *Combinational Logic*
 - ▶ Sección A.7: *Clocks*
 - ▶ Sección A.11: *Timing Methodologies*

Repaso general

- ▶ Partes de una computadora:
 - ▶ Procesador (**Camino de datos + Control**), Memoria, Sistema de Entrada/Salida.
- ▶ Performance: **$t = CI * CPI * T$**
 - ▶ CI determinada por ISA y compilador
 - ▶ CPI y T influenciados por el camino de datos.
- ▶ Ya vieron el diseño de un camino de datos para RV32I.
 - ▶ **Repasar Temas 05 y 06 de Sistemas con micros**


Repaso Procesador Multiciclo

- ▶ **Objetivos:**
 - ▶ Ejecutar las instrucciones en múltiples ciclos de reloj.
 - ▶ Minimizar la duración del ciclo de reloj.
 - ▶ Sin duplicar recursos innecesarios, para minimizar costos.

Repaso Procesador Multiciclo

- ▶ Proceso de diseño:
 - ▶ Partimos desde el ISA, porque es la interfaz entre el hardware y el software.
 - ▶ El camino de datos debe ejecutar correctamente las instrucciones.
 - ▶ Definimos un RTN abstracto para un subconjunto de instrucciones.
 - ▶ **lw, sw, add, sub, and, or y beq.**
 - ▶ Se fueron agregando componentes combinacionales y secuenciales a medida que se fueron necesitando e interconectándolos entre sí.
 - ▶ Con multiplexores en donde hacía falta.

Repaso Procesador Multiciclo

 

Repaso Procesador Multiciclo

- ▶ Que los formatos de las instrucciones sean pocos y con sus campos regulares ayudó mucho al diseño del camino de datos.
- ▶ Consideraciones importantes:
 - ▶ Una única memoria para datos e instrucciones.
 - ▶ Una única ALU.
 - ▶ Se agregaron registros adicionales, para almacenar valores temporales.
 - ▶ IR, MDR, OA, OB y SA.
 - ▶ Estos registros no forman parte del ISA, y son una decisión de diseño del camino de datos.
 - ▶ Retardos: Memoria y ALU (200 ps), banco de registros (100 ps), generador de constantes (30 ps), registros y multiplexores (despreciables).


Repaso Procesador Multiciclo

- ▶ Consideraciones importantes:
 - ▶ Control de la ALU independiente del Control principal.
 - ▶ Combinacional, implementado con lógica de dos niveles.
 - ▶ Control principal es secuencial.
 - ▶ MEF estilo Moore de 10 estados.
 - ▶ Implementado mediante microprogramación.
 - ▶ Gran flexibilidad y modularidad.
 - ▶ Distintas instrucciones necesitan distintas cantidad de ciclos para ejecutarse.
 - ▶ Ciclo de reloj determinado por la duración de la microinstrucción más lenta: 200 ps.

Nuevo Objetivo

- ▶ Diseñar un camino de datos que ejecute todas las instrucciones **en un ciclo de reloj.**
 - ▶ **CPI = 1**
 - ▶ *¿Desventajas?* Las veremos al final.
- ▶ *¿Cómo empezamos?*
 - ▶ Con el mismo proceso de diseño ya visto.
 - ▶ Pero tomando algunas decisiones diferentes.

Repaso RV32I – Formatos de Instrucciones

 

- ▶ Todos los formatos manejan un Opcode de 7 bits.
- ▶ Dos formatos adicionales (usados para saltos)
 - ▶ B (casi igual que S) y J (casi igual que U).
 - ▶ La diferencia es que el campo inmediato está desplazado un bit.
- ▶ Los campos para los registros que van a ser leídos o escritos están siempre en la misma ubicación para todas las instrucciones.
- ▶ Los campos inmediatos siempre son extendidos en signo (bit 31).

Repaso RTN Abstractos


Instrucción	RTN Abstracto
add rd,rs1,rs2	$M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$ $R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$
lw rd,rs1,imm	$M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$ $R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + \text{SignExt}(imm)]$
sw rs1,rs2,imm	$M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$ $M[R[rs1] + \text{SignExt}(imm)] \leftarrow R[rs2]$
beq rs1,rs2,imm	$M[PC]$ $PC \leftarrow PC + 4$ Si $(R[rs1] == R[rs2])$ $PC \leftarrow PC + \text{SignExt}(imm)$

Fetch de Instrucciones

- ▶ Común a todas las instrucciones.
- ▶ ¿Qué componentes se necesitan?
 - ▶ Un registro PC
 - ▶ Se escribe al final de cada ciclo.
 - ▶ Una memoria para instrucciones
 - ▶ No necesita señales de control, ni entrada de datos.
 - ▶ La salida de la memoria contiene la instrucción a ejecutar.
 - ▶ Un sumador que suma 4.

Camino de datos para el Fetch

 - Conectamos todos los componentes de la mejor manera posible, buscando performance.



- *¿Dónde guardamos la instrucción leída de memoria?*


Instrucciones de Formato Tipo R

Instrucción	RTN Abstracto
add rd, rs1, rs2	$R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$

- ▶ Necesitan leer dos registros del banco de registros.
 - ▶ Campos disponibles en la instrucción.
- ▶ Realizar la operación aritmética/lógica en una ALU.
 - ▶ *¿Podemos reutilizar el sumador que pusimos para el fetch?*
- ▶ Escribir el resultado nuevamente en el banco de registros.

Camino de datos Fetch + Tipo R

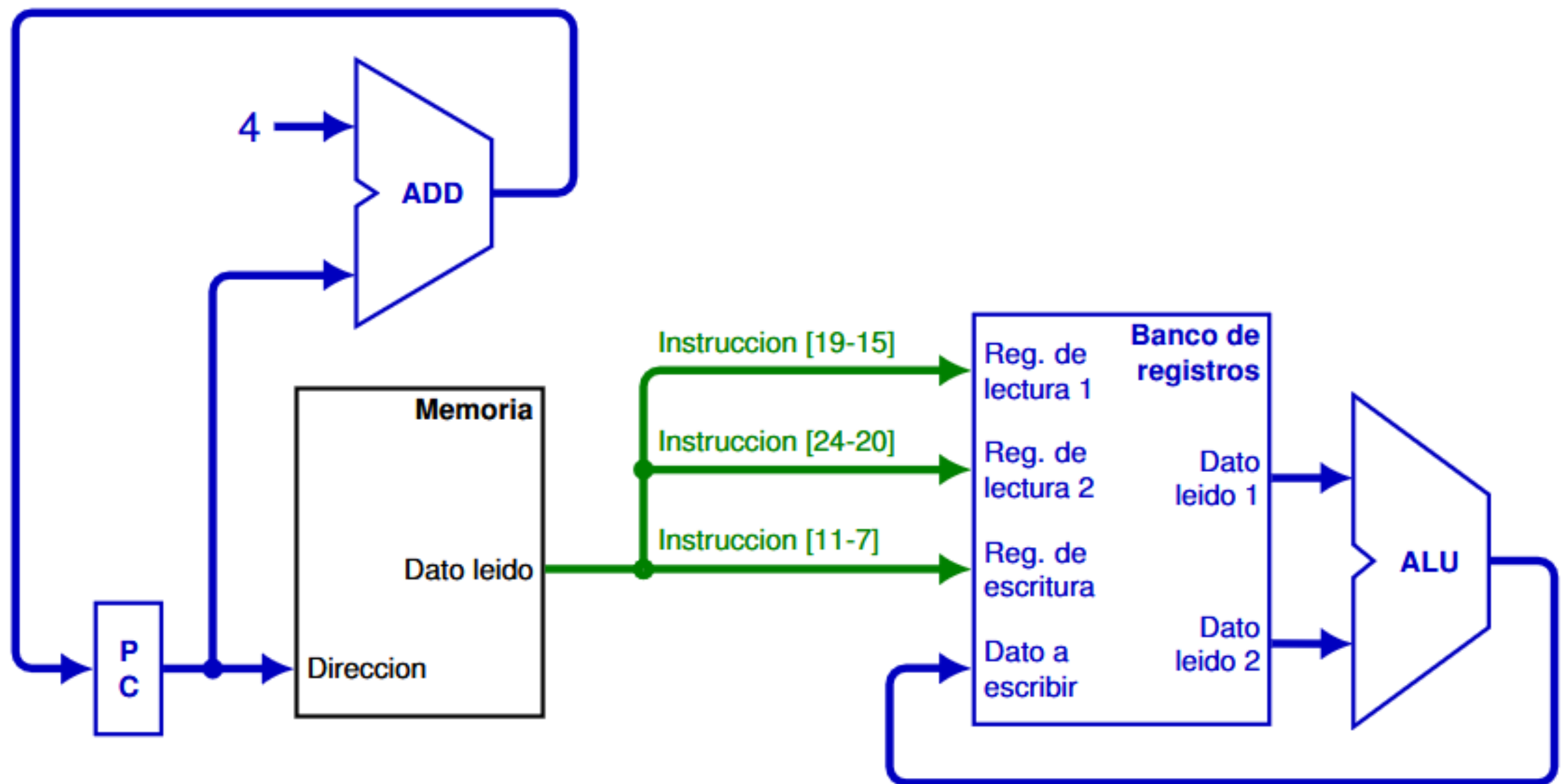- Agregamos estos dos nuevos componentes:




Instrucciones Load/Store

Instrucción	RTN Abstracto
lw rd, rs1, imm	$R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + \text{SignExt}(imm)]$
sw rs1, rs2, imm	$M[R[rs1] + \text{SignExt}(imm)] \leftarrow R[rs2]$

- ▶ También necesitan leer registros del banco de registros.
- ▶ Calculan la dirección de memoria en la ALU usando la constante inmediata que viene con la instrucción.
 - ▶ Hay que extenderla en signo antes que ingrese a la ALU, por lo que agregamos el generador de constantes.
- ▶ Load accede a memoria con la dirección calculada en la ALU, y luego guarda el resultado en el banco de registros.
- ▶ Store guarda el dato del banco de registros en memoria, en la dirección calculada en la ALU.
- ▶ Esta memoria, *¿puede ser la misma que para las instrucciones?*
 - ▶ Se necesita una memoria separada para datos.

Camino de Datos Tipo R/Load/Store

 - ▶ Al conectar los dos nuevos componentes, surge la necesidad de agregar dos multiplexores.
 - ▶ El segundo operando de la ALU puede venir del banco de registros o de la constante inmediata.
 - ▶ El dato a escribir en el banco de registros puede venir de la ALU o de la memoria.




Instrucciones Branch


Instrucción	RTN Abstracto
beq rs1, rs2, imm	Si ($R[rs1] == R[rs2]$) $PC \leftarrow PC + \text{SignExt}(imm)$

- ▶ También leen dos registros del banco de registros.
- ▶ Usan la ALU para compararlos.
 - ▶ Los restan, y verifican si la salida es igual a 0.
- ▶ Calcula la dirección destino:
 - ▶ Extienden la constante inmediata y la desplazan un lugar hacia la izquierda.
 - ▶ *¿Por qué?*
 - ▶ Suman este desplazamiento a PC.
- ▶ Genera la necesidad de un nuevo sumador.
- ▶ Y de un nuevo multiplexor, porque ahora PC puede tomar dos valores diferentes.

Camino de datos completo (1)

 


Agregando las señales de control

 

Control de la ALU y Saltos

- ▶ Tomamos la misma decisión que en el procesador mult Ciclo: separar el control de la ALU del control principal.
 - ▶ Para reducir tamaño y retardo del control principal.
- ▶ La señal de control FuentePC depende del resultado de la ALU.
 - ▶ Lo que haremos será generar una señal de control SaltoCond que indique que es un salto condicional.
 - ▶ $\text{FuentePC} = \text{SaltoCond} \ \& \ \text{Cero}$

Camino de datos completo (2)

 

Diseño del Control principal

- ▶ Es necesario establecer 6 señales de control de 1 bit, más ALUOp de 2 bits.
- ▶ Los valores que tomarán estas señales dependen únicamente de la instrucción a ejecutar.
 - ▶ O sea, del opcode.
- ▶ Esta vez, el control principal es **totalmente combinacional**.
 - ▶ Se lo implementa con una lógica de dos niveles.
 - ▶ La tabla de verdad sería la siguiente:


Instrucción	FuenteALU	ALUOp	LeerMem	EscrMem	MemAReg	EscrReg	SaltoCond
Tipo-R	0	10	0	0	0	1	0
lw	1	00	1	0	1	1	0
sw	1	00	0	1	x	0	0
beq	0	01	0	0	x	0	1

Diseño del Control principal

Instrucción	FuenteALU	ALUOp	LeerMem	EscrMem	MemAReg	EscrReg	SaltoCond
Tipo-R	0	10	0	0	0	1	0
lw	1	00	1	0	1	1	0
sw	1	00	0	1	x	0	0
beq	0	01	0	0	x	0	1

- ▶ Agregar nuevas instrucciones implica agregar una nueva fila en la tabla.
 - ▶ Y especificar los valores de todas las señales de control para la misma.
 - ▶ Con lógica de dos niveles, equivale a agregar una compuerta AND.
- ▶ Si alguna nueva instrucción necesita el agregado de un nuevo componente que a su vez necesita una nueva señal de control, implica agregar una nueva columna a la tabla.
 - ▶ Y especificar los valores de esa nueva señal de control para todas las instrucciones.
 - ▶ Con lógica de dos niveles, equivale a agregar una compuerta OR.

Camino de datos ciclo único completo

 

Timing del camino completo

- ▶ La duración del ciclo de reloj está determinada por el mayor retardo.
- ▶ Tenemos que determinar el **camino crítico**.
 - ▶ Instrucción que use más unidades funcionales.
 - ▶ Memoria de instrucciones + banco de registros + operación en ALU + memoria de datos + escribir resultado en banco de registros.
- ▶ **Nuestro peor caso es la instrucción LW.**
- ▶ Suponiendo que las memorias tienen un retardo de 200 ps, la ALU y los sumadores de 200 ps y el banco de registros de 100 ps (demás retardos despreciables):
 - ▶ *¿Cuánto demora la instrucción LW?*
 - ▶ *¿Y las demás?*

Comparando ambos diseños

- ▶ Consideremos la mezcla de instrucciones de gcc: 22% lw, 11% sw, 48% aritméticas, 19% saltos.
- ▶ *¿Cuál de las dos implementaciones tiene mejor performance y por cuánto?*
- ▶ *¿Cuál tiene mayor costo?*
- ▶ *¿En cuál es más fácil agregar instrucciones?*
- ▶ Vemos cómo un mismo ISA puede tener distintas implementaciones.
- ▶ Y cómo las decisiones de camino de datos y control (microarquitectura) impactan en CPI y en T.

Conclusiones diseño ciclo único

- ▶ ¡Estamos violando uno de nuestros Principios de Diseño! *¿Cuál?*
- ▶ Tampoco podemos hacer un reloj de duración variable para cada instrucción.
- ▶ Sin embargo...
 - ▶ Logramos $CPI = 1$, que es bastante bueno.
 - ▶ El control es mucho más simple.
 - ▶ Tiene potencial para mejorar 😊

Resumen final

- ▶ Para diseñar un procesador se parte desde el ISA, haciendo el RTN abstracto de las instrucciones.
 - ▶ Usamos un subconjunto, pero la técnica es general.
- ▶ Fuimos construyendo paso a paso el camino de datos, con las unidades funcionales necesarias.
 - ▶ Definimos los valores de las señales de control.
- ▶ Diseñamos el control principal, que es combinacional.
 - ▶ Con un control local para la ALU.
 - ▶ Ambos implementados en lógica de dos niveles.
- ▶ Logramos el objetivo de $CPI = 1$.
- ▶ Pero T muy grande, determinado por la instrucción más larga.
 - ▶ No cumple con un Principio de Diseño.